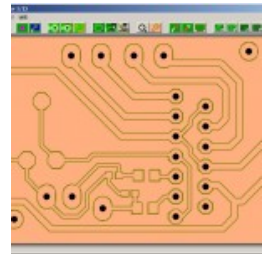


Pavlin.si -> same zanimive stvari

Šola, MTB, potepanja, elektronika, foto

Višinski diagram	Manjka GPX zapis.
-------------------------	-------------------

Ojačevalnik 8W



preprost 8W ojačevalnik s TDA7057 ne potrebuje posebne razlage. V nadaljevanju so vse potrebne datoteke za samogradnjo. Velikost tiskanega vezja je prilagojeno ohišju iz conrada.

Seznam materiala:

Tantal 47uF/25V 2 kosa
Upor 1k 0603 SMD 1 kos
Upor 5k (5..1k, 4.99k) SMD 0603 2 kos
KeKo 470nF SMD 0603 2 kos
KeKo 100nF SMD 0603 1 kos
TDA7057AQ 1 kos
LED fi3 ali fi5 za indikacijo napajanja
Potenciometer PNZ10Z 1Mohm ali ekvivalent

[Opis projekta na elektronik.si.](#)

[TDA7057AQ_ojacevalo-schema](#)

[Projekt s tiskanino, shemo in knjižnico za altium](#)

[Predloga tiskanine v merilu 1:1](#)

